Circuit d'alimentation (Intellivision)

Mise à jour le 15 mars 2026 · 8 min de lecture · Soutien · 1 visionnage

L'Intellivision est alimentée par la prise secteur.

Alimentation secteur Intellivision

Ensuite, les deux fils noirs **110/230V AC** se connectent à la **bobine primaire** du transformateur située en bas.

Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous . ×

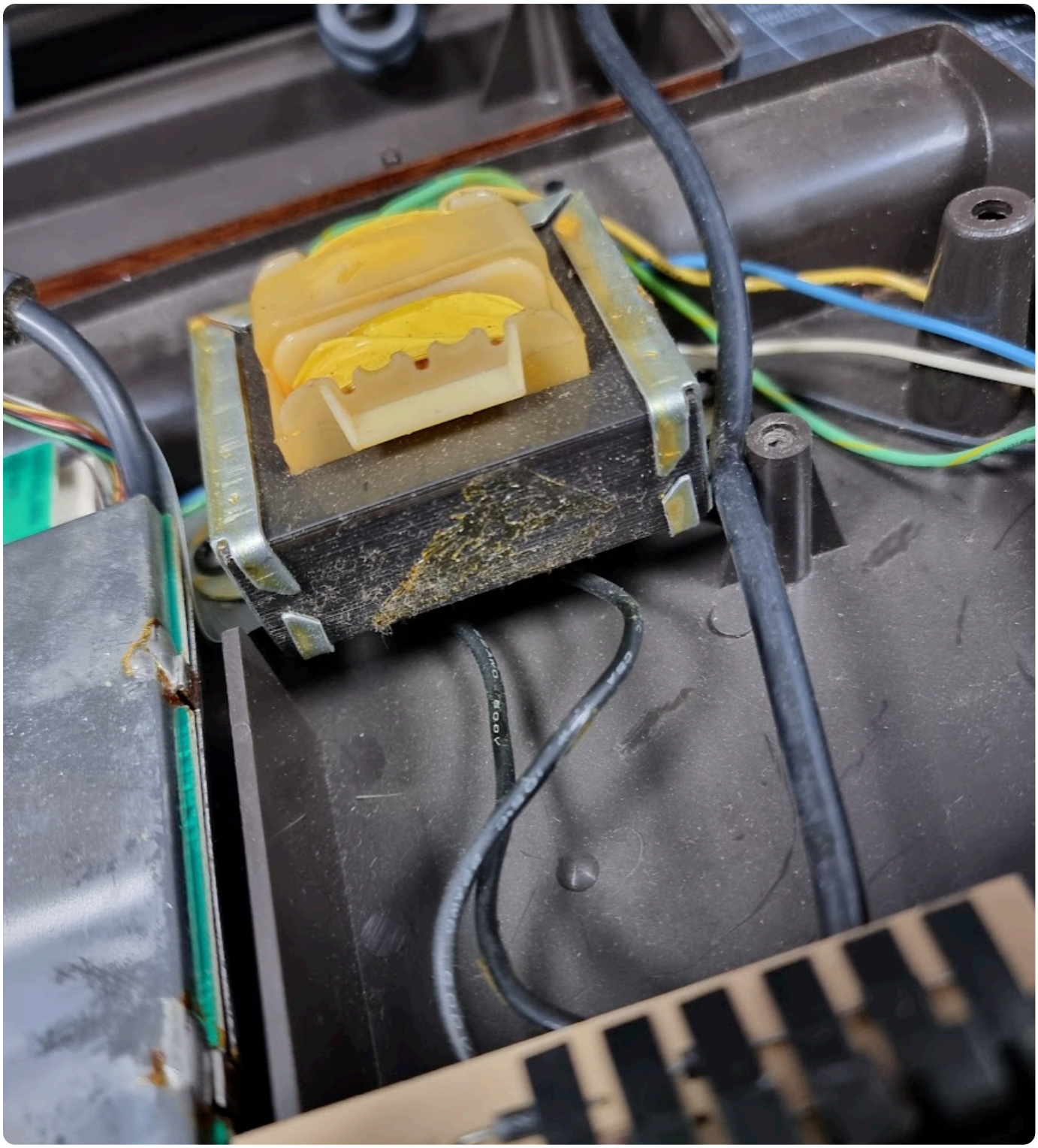

Bobine primaire Intellivision

Les **bobines secondaires** sortant du transformateur passent ensuite par l' **interrupteur d'alimentation** .

❤ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — **soutenez-nous** .

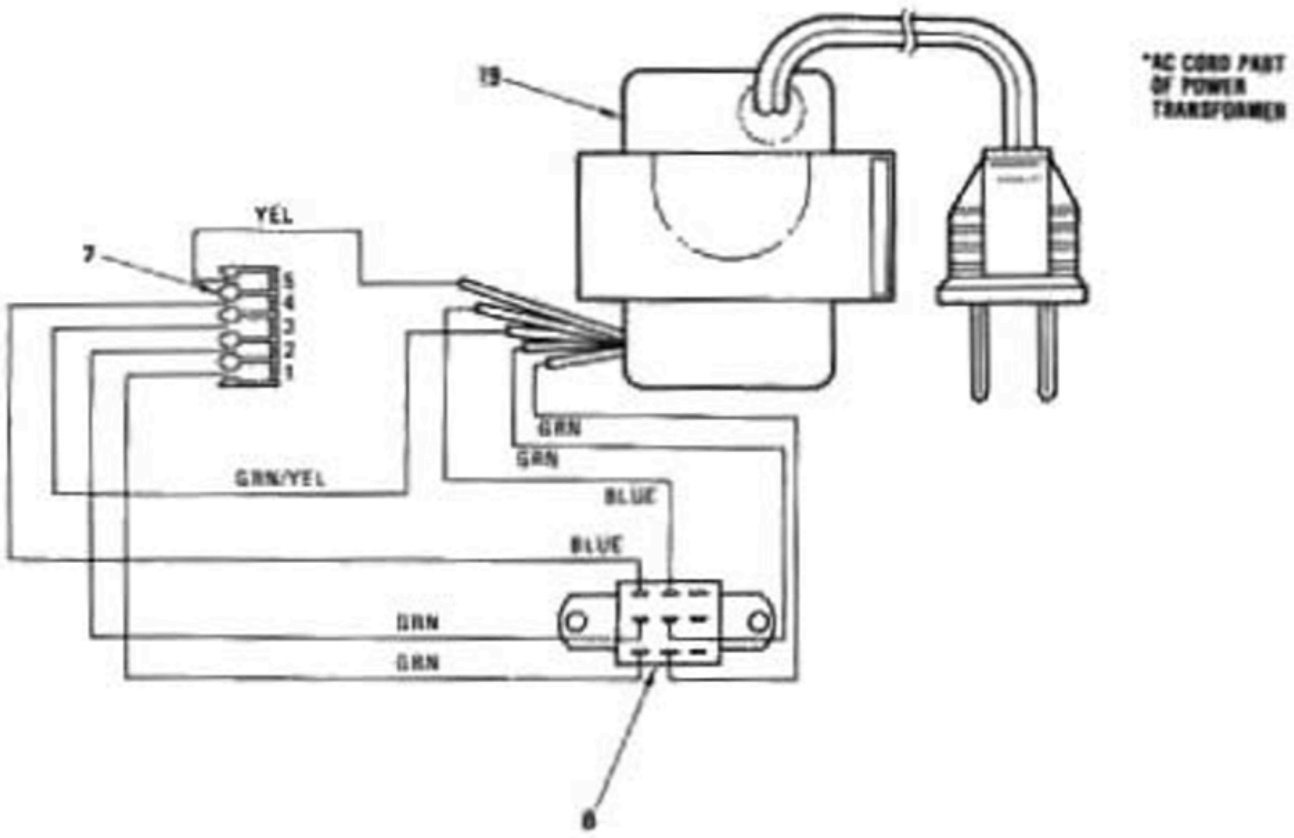

Câblage du transformateur Intellivision

♥ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — **soutenez-nous** .

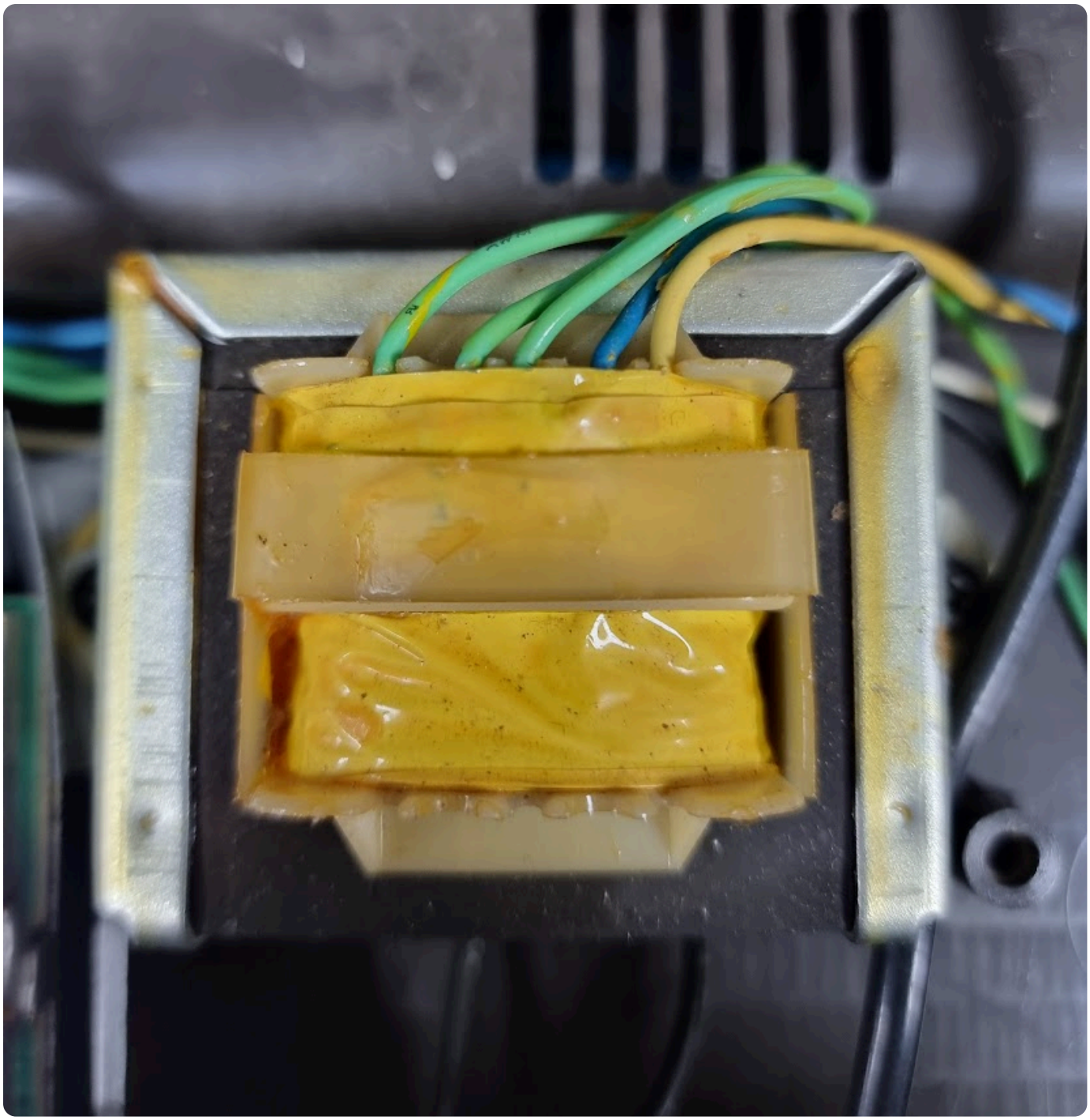

Fils de bobine secondaire Intellivision

♥ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — **soutenez-nous** .

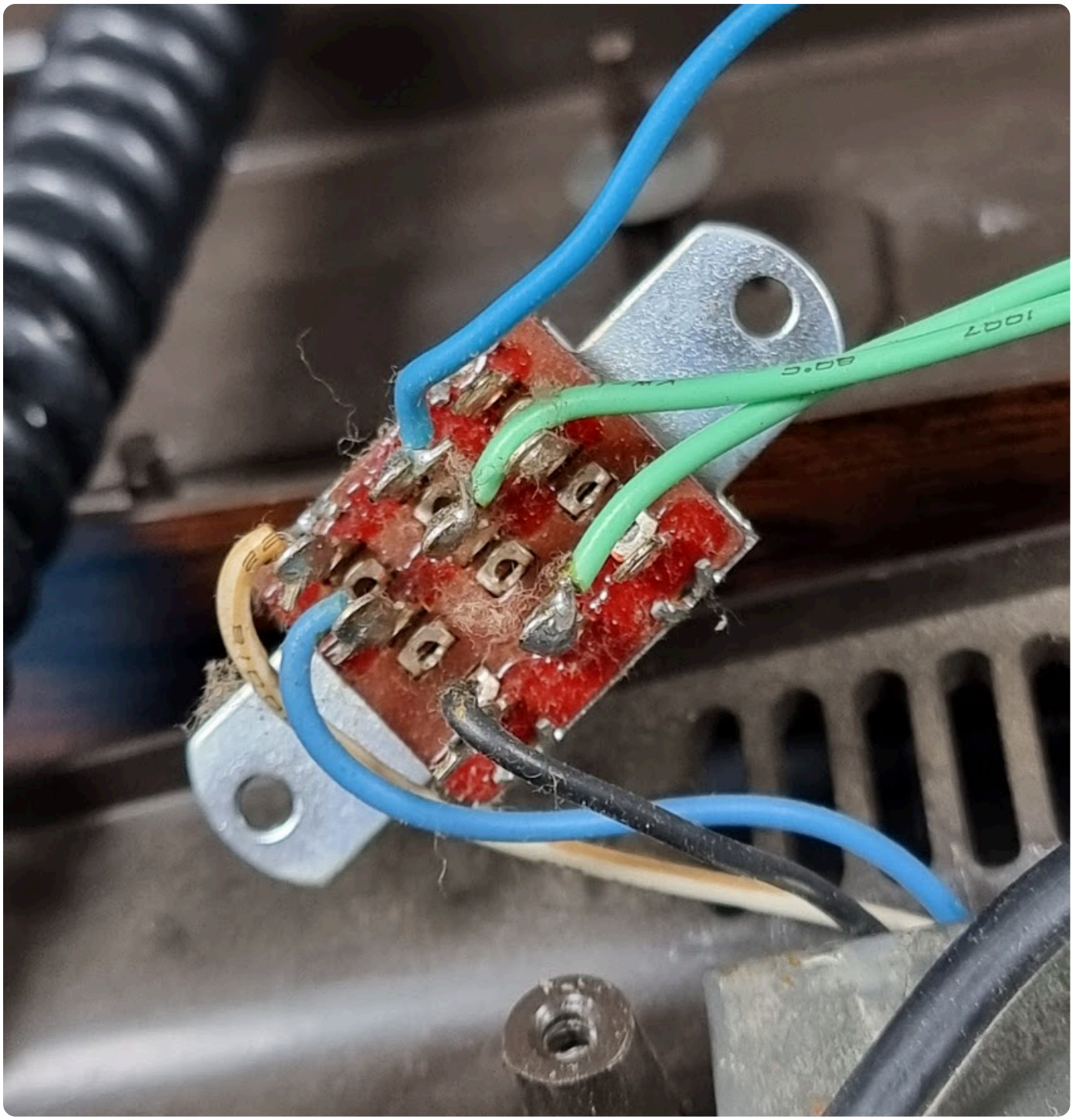

Interrupteur d'alimentation Intellivision

Les **entrées du transformateur** sont à **droite** (bleu/vert/vert) et les **sorties commutées** à **gauche** (blanc/bleu/noir).

En bref, l' **alimentation secteur arrive directement** au transformateur côté **primaire** , les **bobines secondaires** (deux au total, dont une à double prise) passent **par l'interrupteur d'alimentation,** y compris la masse de référence, et arrivent au connecteur avec **deux ensembles** de rails **10 V AC** , qui sont lissés par les très grands condensateurs à près de 8 V DC, qui alimentent les entrées régulées **5 V** et **12 V**.

♥ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous .

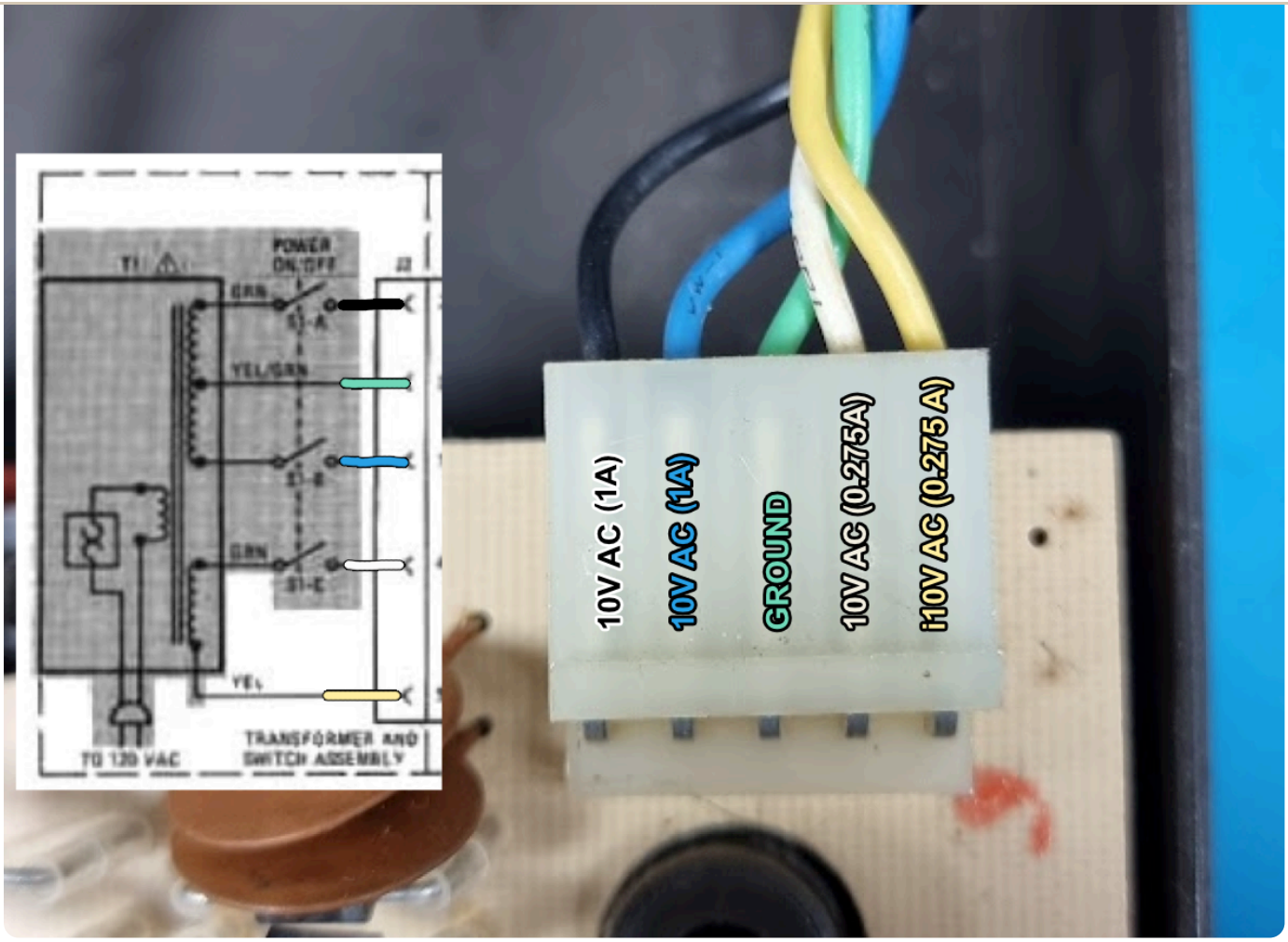

Intellivision Transformer Ribbo

Le rail **noir/bleu** alimente l'entrée du régulateur **5 V.** Le rail **blanc/jaune** alimente l'entrée du régulateur **12 V** et permet également de prélever la **tension non régulée de 16** V.

Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous .

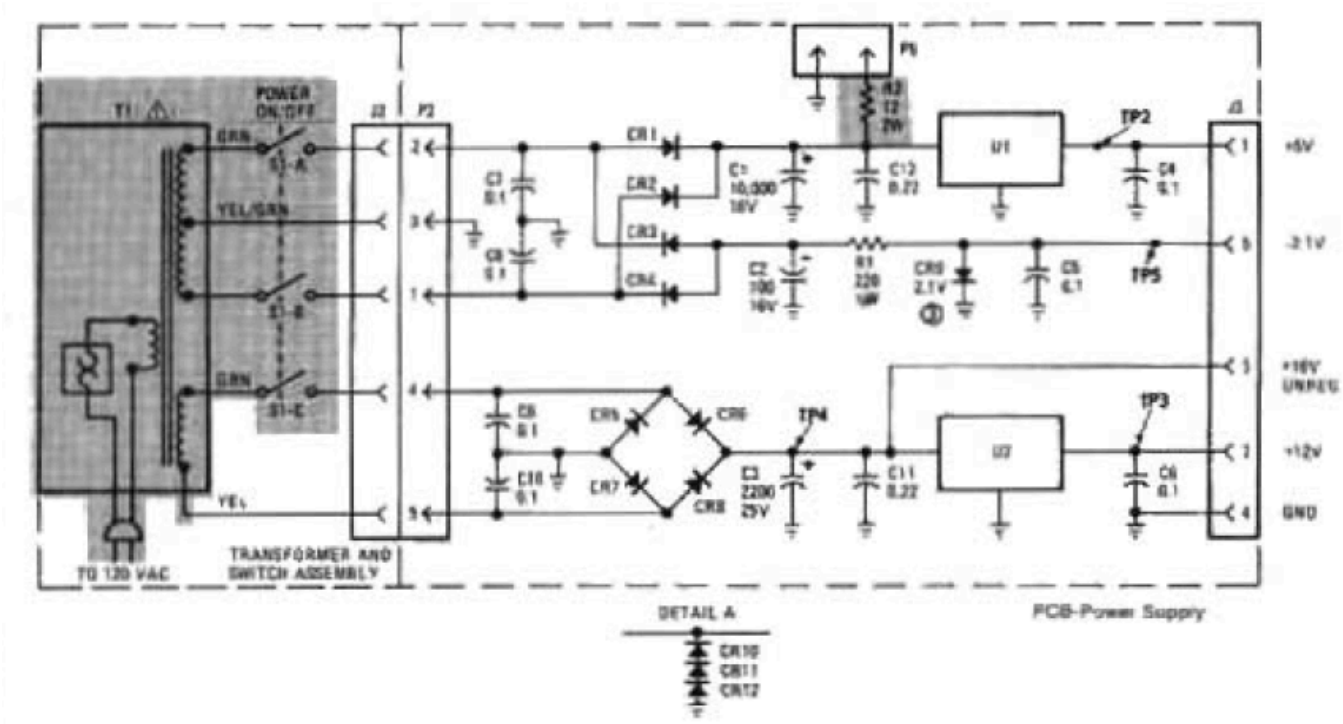

Rails d'alimentation du transformateur Intellivision

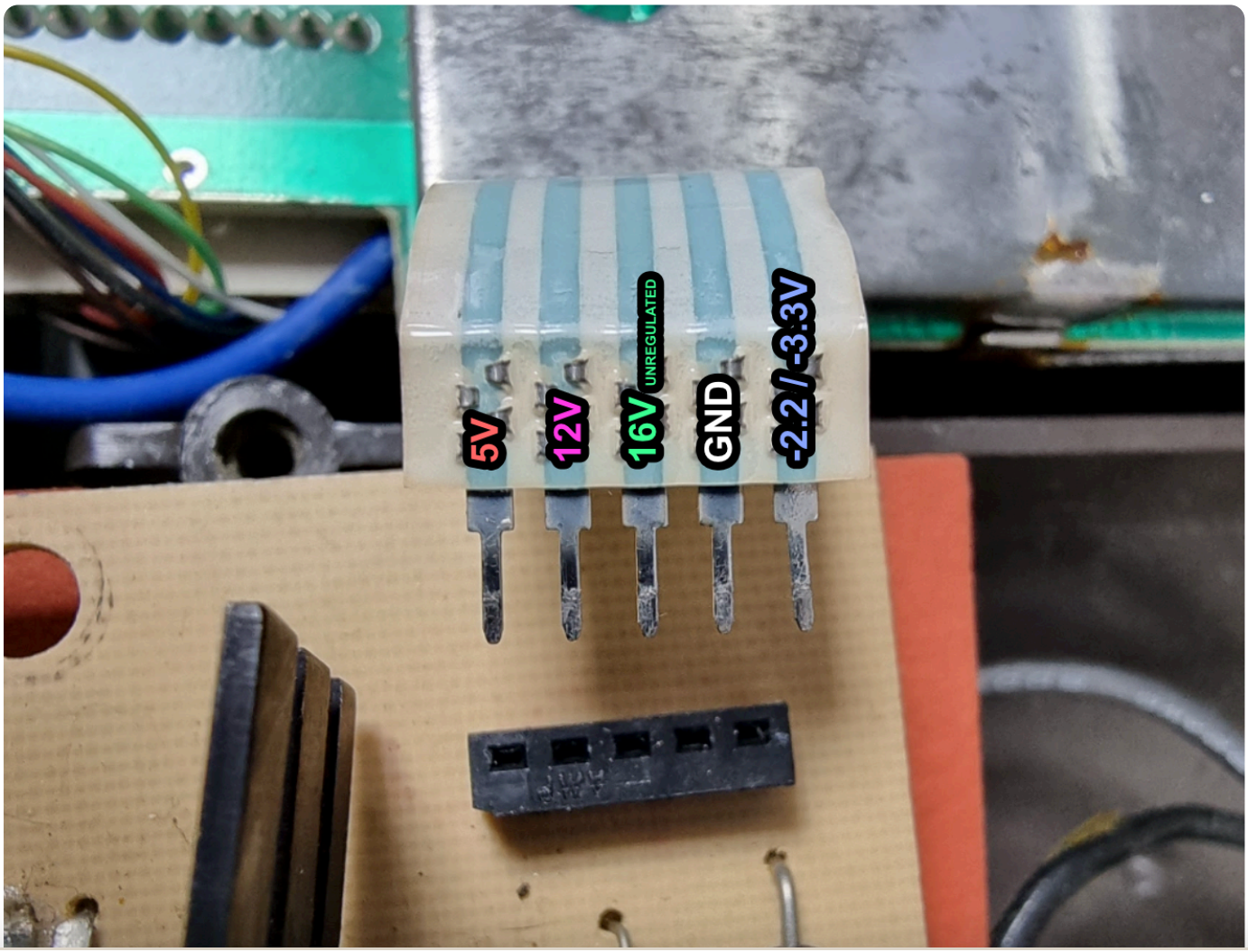

♥ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous .

Ruban d'alimentation Intellivision D

Câble volant CC 5,7 V (STIC)

Un fil rouge volant part de la carte d'alimentation et alimente directement le circuit intégré AY-3-8900 GI 8143 (puce d'interface de télévision standard STIC). Ce fil rouge fournit une tension continue lissée de 5,7 V provenant du transformateur 10 V CA (la même entrée qui alimente le régulateur 5 V).

> ℹ️ Cela alimente uniquement le STIC (U4) et rien d'autre.

❤ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — **soutenez-nous** .

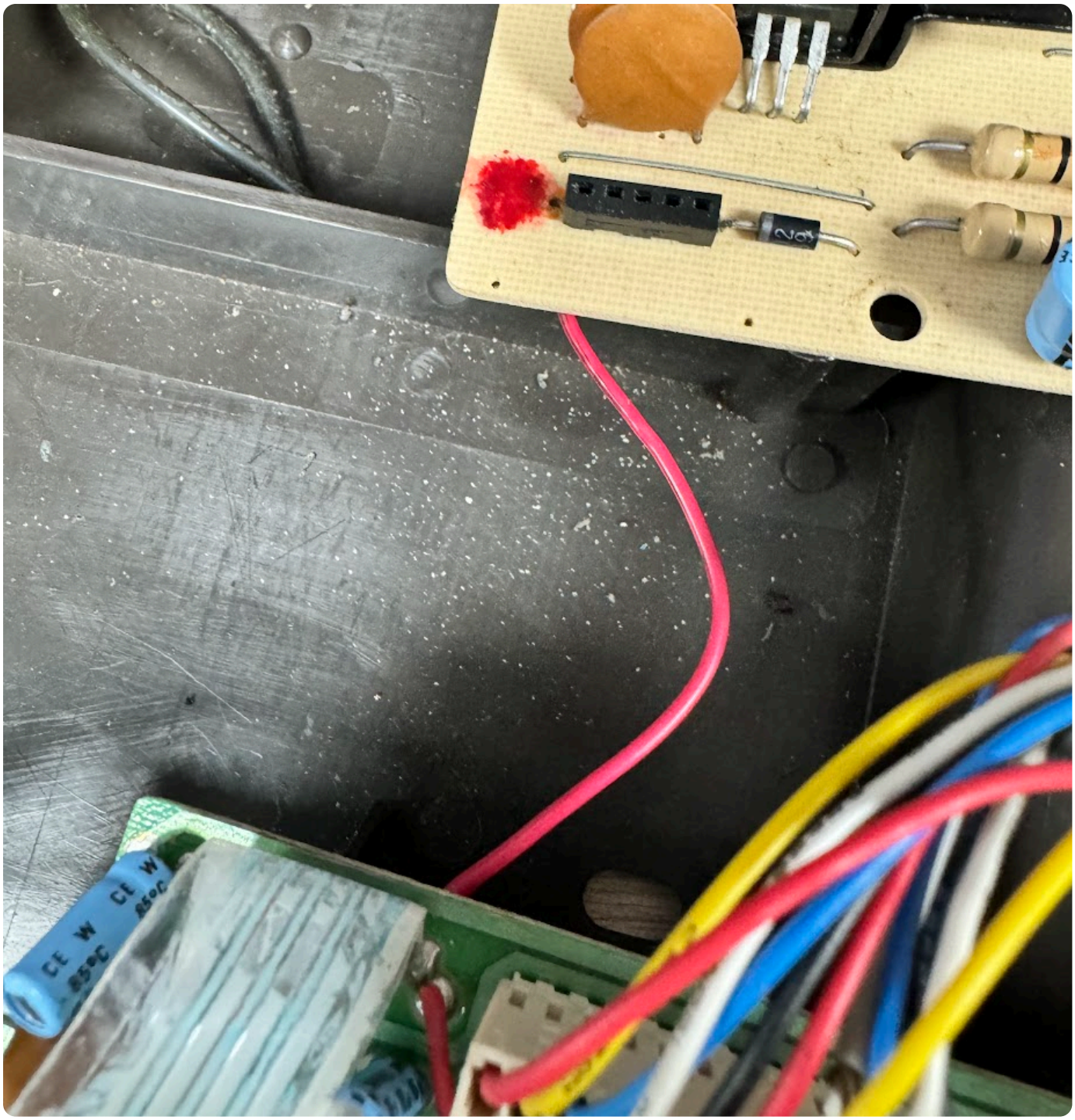

Plomb rouge volant

❤ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — **soutenez-nous** .

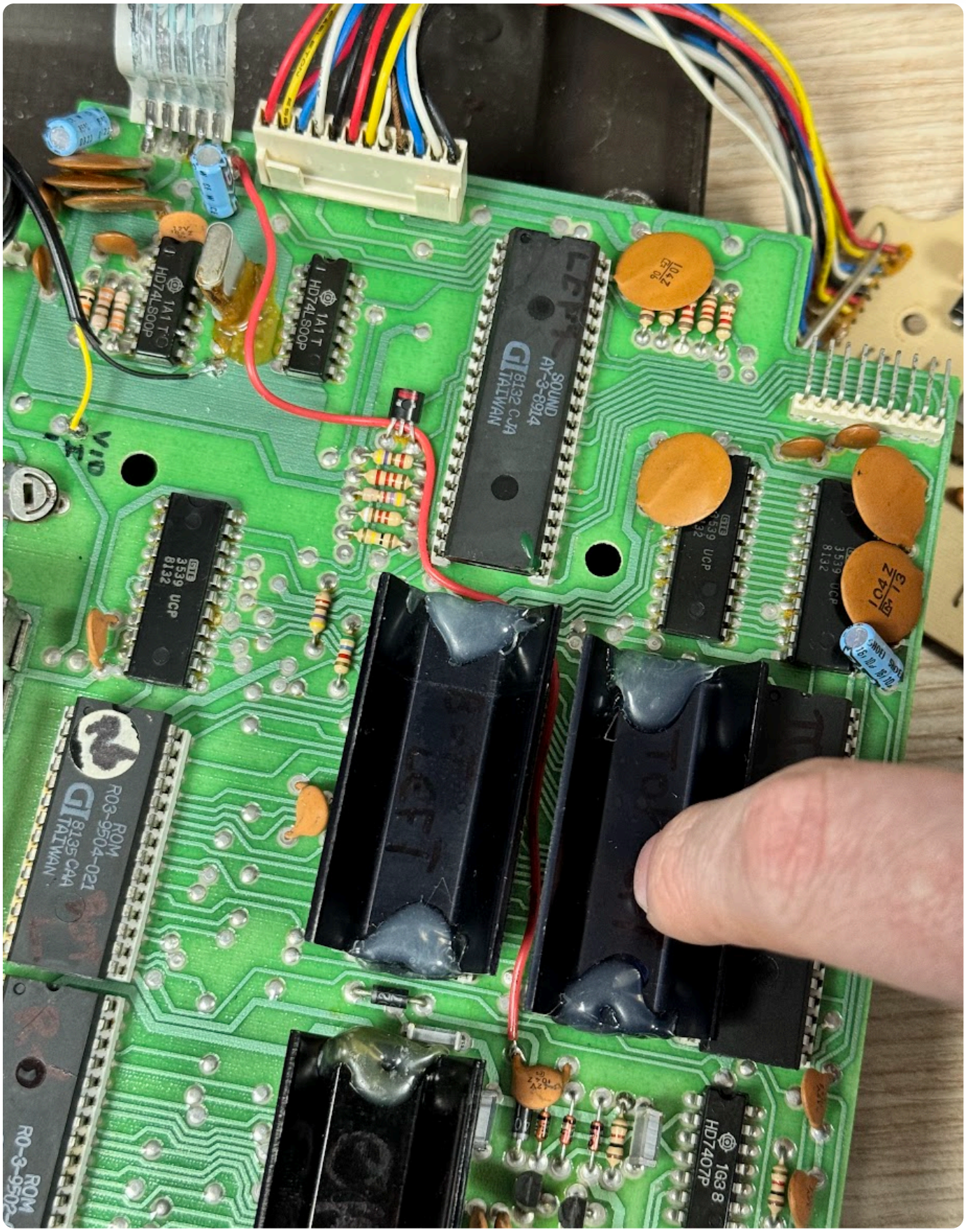

Plomb rouge volant

♥ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous .

La tension régulée **de 5 V** est générée par le régulateur LDO **Hitachi HA17805P** . L'entrée est un signal CC lissé de 10 V provenant de l'entrée du transformateur 10 V CA.

> ℹ Ce circuit est utilisé par quasiment toutes les puces logiques de la carte.

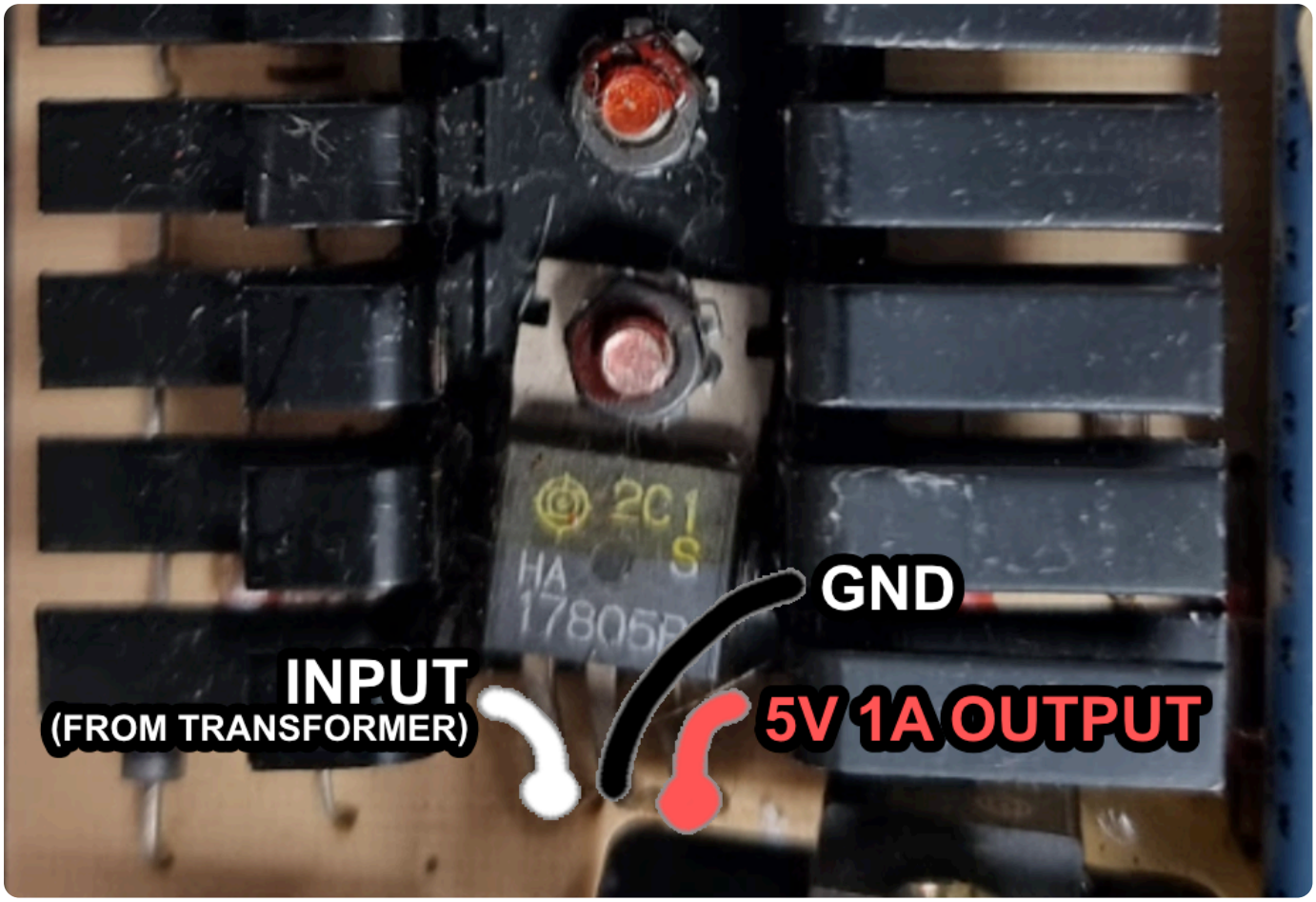

Régulateur 5V Intellivision

Rail d'alimentation 12V (CPU / RAM / RF)

La tension régulée de 12 V est générée par un régulateur LDO **MC7812CTG** (ou équivalent). L'entrée est une tension continue lissée de 20 V provenant des entrées du transformateur -10 V CA/+10 V CA après redressement en pont et lissage du courant continu.

> ℹ Il est utilisé par le processeur (U1), la RAM système (U2) et le modulateur RF.

♥ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous .

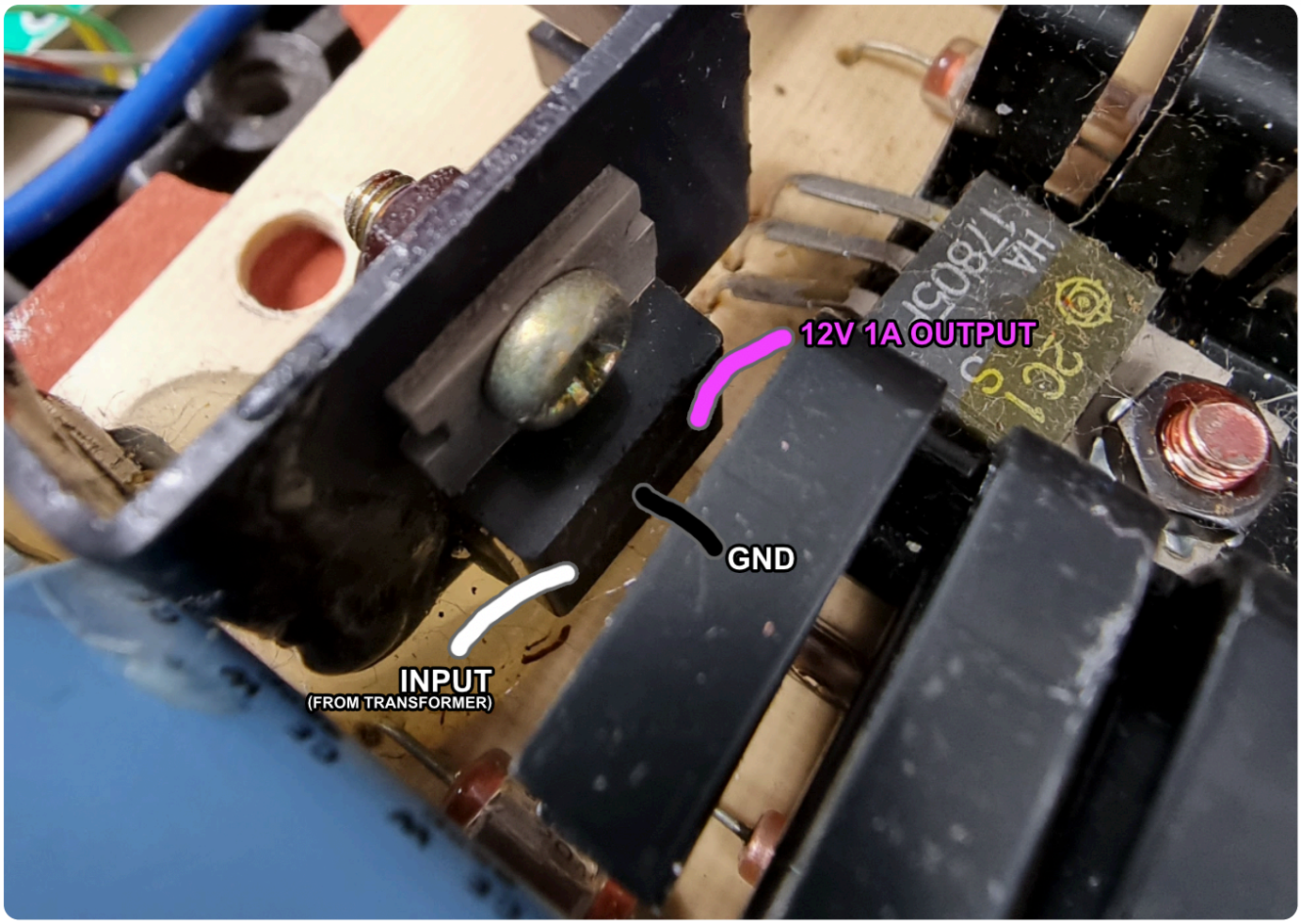

Régulateur Intellivision 12V

Rail 16V non régulé (CPU / RAM)

La tension non régulée de 16 V est prélevée sur le pont redresseur du transformateur. Elle est donc, de fait, non régulée.

> Ceci est utilisé par le processeur (U1) et la RAM système (U2) pour les signaux d'horloge de phase.

Mesurée avec des multimètres à vide, la tension affichée peut généralement atteindre 24 V.

Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous .

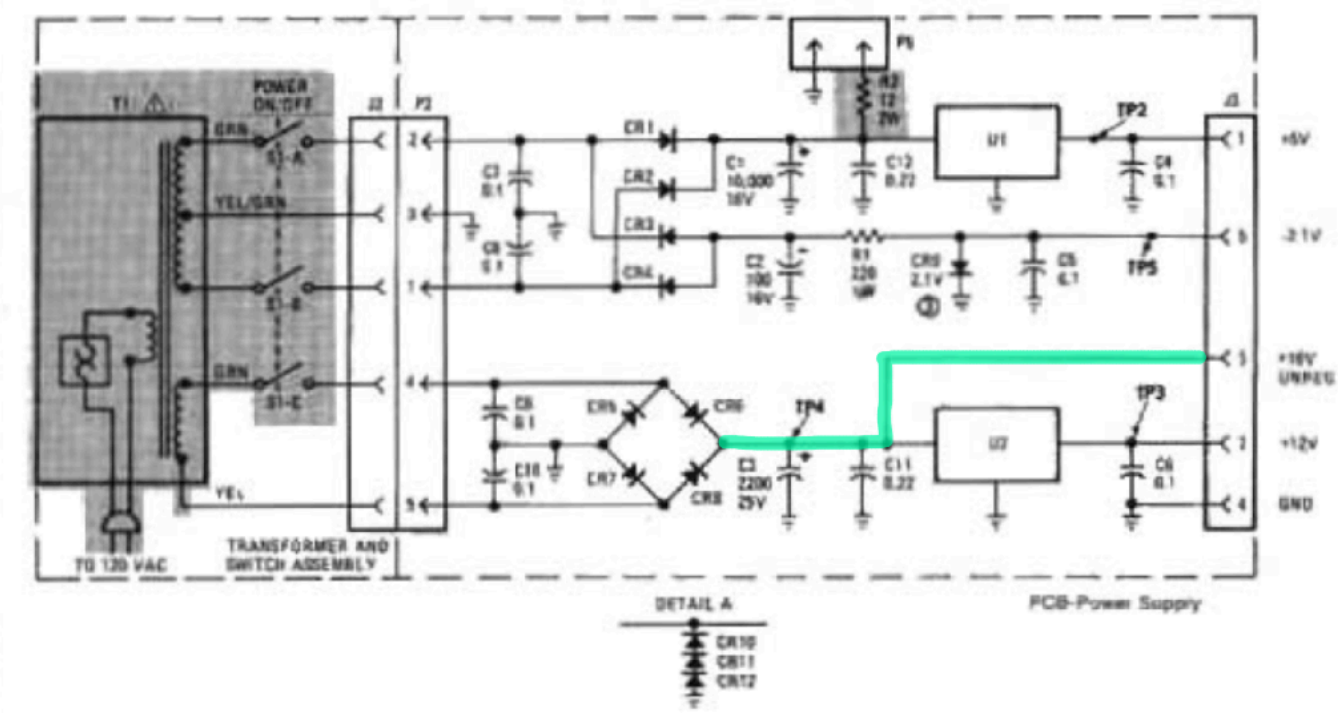

Rail non régulé Intellivision 16V

Rail -3V (CPU / RAM / STIC)

Le rail -3V se situe généralement entre -2,2V et -3,3V. Il s'agit du rail VSS négatif.

> Ceci est utilisé par le CPU (U1), la RAM système (U2) et le STIC (U4) comme VSS situé juste en dessous de la tension de la broche GND.

Elle est générée par les chutes de tension de la diode dans la bobine secondaire et lissée par quelques condensateurs.

Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous .

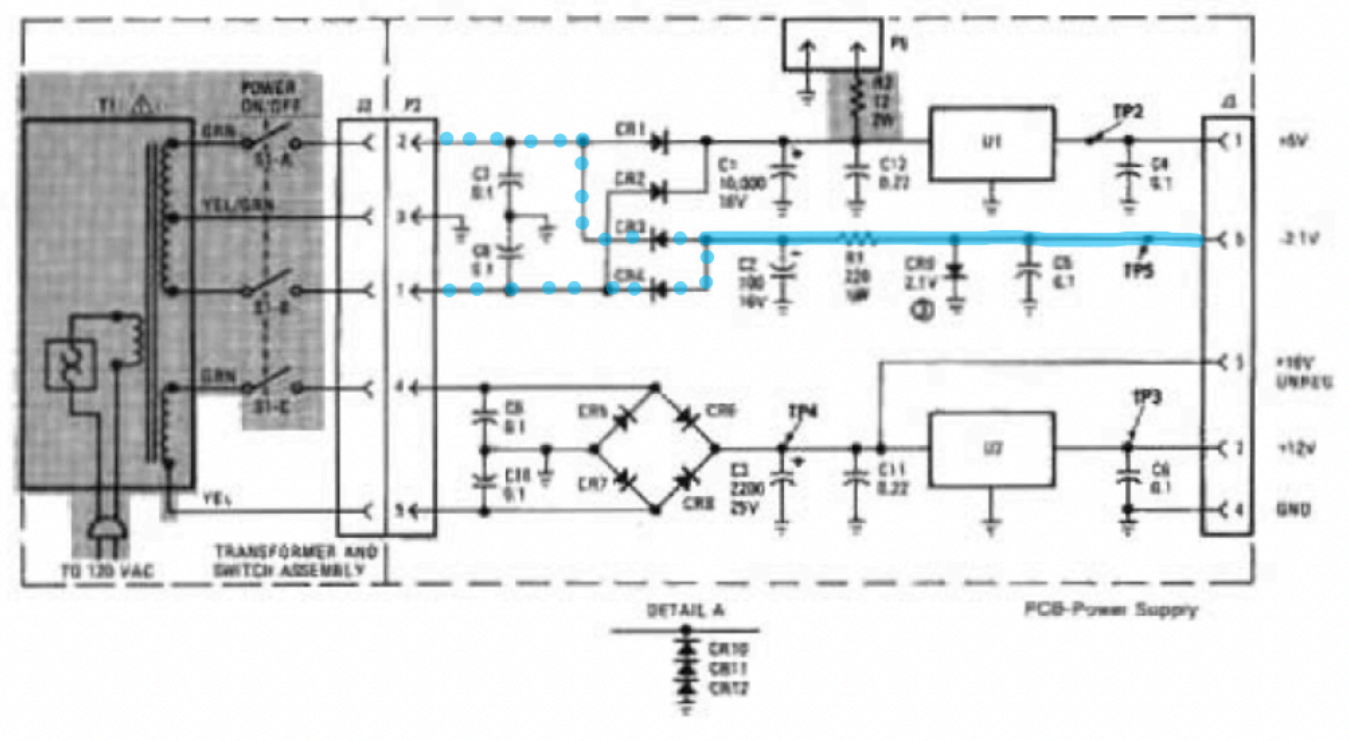

Intellivision -3V Rail

← PRÉCÉDENT

Trace Map (Intellivision)

Vous trouverez ci-dessous le brochage de presque toutes les broches de la carte mère. Il me reste encore à...

SUIVANT →

Démarrage initial (Intellivision)

Pour que le système démarre, même avec un écran noir, l'alimentation doit être présente sur chaque rail. Ceci est...

Wiki Bedrock... Créé avec passion par AngelSix

♥ Vous appréciez ce wiki ? Aidez-nous à le maintenir gratuit — soutenez-nous .